

正激式变压器开关电源工作原理

正激式变压器开关电源工作原理

正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性和输出电压负载特性，相对来说比较好，因此，工作比较稳定，输出电压不容易产生抖动，在一些对输出电压参数要求比较高的场合，经常使用。

1-6-1.正激式变压器开关电源工作原理

所谓正激式变压器开关电源，是指当变压器的初级线圈正在被直流电压激励时，变压器的次级线圈正好有功率输出。

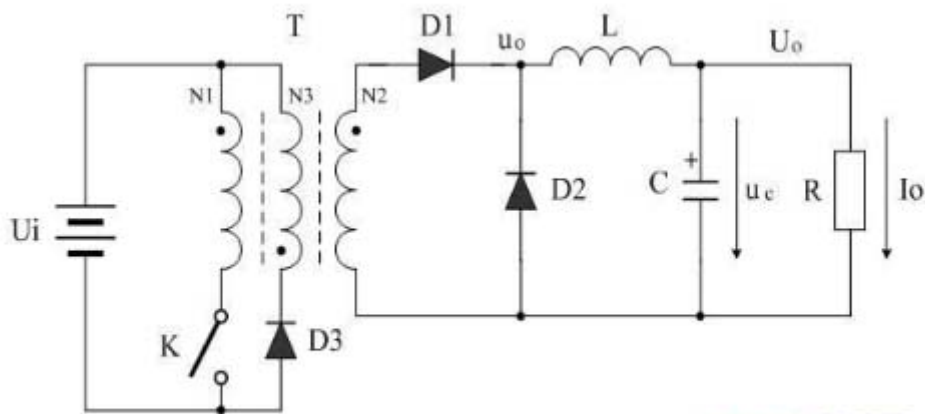


图1-17

21IC 电子网
21IC.COM

图 1-17 是正激式变压器开关电源的简单工作原理图，图 1-17 中 U_i 是开关电源的输入电压， T 是开关变压器， K 是控制开关， L 是储能滤波电感， C 是储能滤波电容， D_2 是续流二极管， D_3 是削反峰二极管， R 是负载电阻。

在图 1-17 中，需要特别注意的是开关变压器初、次级线圈的同名端。如果把开关变压器初线圈或次级线圈的同名端弄反，图 1-17 就不再是正激式变压器开关电源了。

我们从(1-76)和(1-77)两式可知，改变控制开关 K 的占空比 D ，只能改变输出电压(图 1-16-b 中正半周)的平均值 U_a ，而输出电压的幅值 U_p 不变。因此，正激式变压器开关电源用于稳压电源，只能采用电压平均值输出方式。

图 1-17 中，储能滤波电感 L 和储能滤波电容 C ，还有续流二极管 D_2 ，就是电压平均值输出滤波电路。其工作原理与图 1-2 的串联式开关电源电压滤波输出电路

完全相同，这里不再赘述。关于电压平均值输出滤波电路的详细工作原理，请参看“1-2.串联式开关电源”部分中的“串联式开关电源电压滤波输出电路”内容。

正激式变压器开关电源有一个最大的缺点，就是在控制开关 K 关断的瞬间开关电源变压器的初、次线圈绕组都会产生很高的反电动势，这个反电动势是由流过变压器初线圈绕组的励磁电流存储的磁能量产生的。因此，在图 1-17 中，为了防止在控制开关 K 关断瞬间产生反电动势击穿开关器件，在开关电源变压器中增加一个反电动势能量吸收反馈线圈 $N3$ 绕组，以及增加了一个削反峰二极管 $D3$ 。

反馈线圈 $N3$ 绕组和削反峰二极管 $D3$ 对于正激式变压器开关电源是十分必要的，一方面，反馈线圈 $N3$ 绕组产生的感应电动势通过二极管 $D3$ 可以对反电动势进行限幅，并把限幅能量返回给电源，对电源进行充电；另一方面，流过反馈线圈 $N3$ 绕组中的电流产生的磁场可以使变压器的铁心退磁，使变压器铁心中的磁场强度恢复到初始状态。

由于控制开关突然关断，流过变压器初级线圈的励磁电流突然为 0，此时，流过反馈线圈 $N3$ 绕组中的电流正好接替原来励磁电流的作用，使变压器铁心中的磁感应强度由最大值 B_m 返回到剩磁所对应的磁感应强度 B_r 位置，即：流过反馈线圈 $N3$ 绕组中电流是由最大值逐步变化到 0 的。由此可知，反馈线圈 $N3$ 绕组产生的感应电动势在对电源进行充电的同时，流过反馈线圈 $N3$ 绕组中的电流也在对变压器铁心进行退磁。

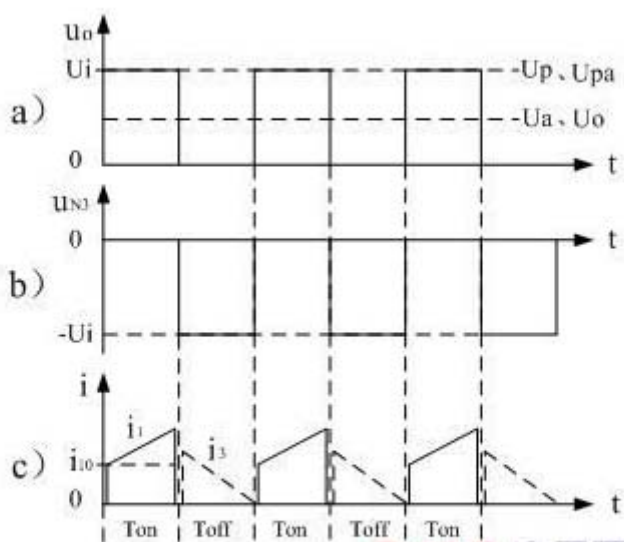


图 1-18 21IC 电子网

图 1-18 是图 1-17 中正激式变压器开关电源中几个关键点的电压、电流波形图。图 1-18-a)是变压器次级线圈 $N2$ 绕组整流输出电压波形，图 1-18-b)是变压器次级线圈 $N3$ 绕组整流输出电压波形，图 1-18-c)是流过变压器初级线圈 $N1$ 绕组和次级线圈 $N3$ 绕组的电流波形。

图 1-17 中，在 T_{on} 期间，控制开关 K 接通，输入电源 U_i 对变压器初级线圈 N1 绕组加电，初级线圈 N1 绕组有电流 i_1 流过，在 N1 两端产生自感电动势的同时，在变压器次级线圈 N2 绕组的两端也同时产生感应电动势，并向负载提供输出电压。开关变压器次级线圈输出电压大小由(1-63)、(1-69)、(1-76)、(1-77)等式给出，电压输出波形如图 1-18-a)。

图 1-18-c)是流过变压器初级线圈电流 i_1 的波形。流过正激式开关电源变压器的电流与流过电感线圈的电流不同，流过正激式开关电源变压器中的电流有突变，而流过电感线圈的电流不能突变。因此，在控制开关 K 接通瞬间流过正激式开关电源变压器的电流立刻就可以达到某个稳定值，这个稳定电流值是与变压器次级线圈电流大小相关的。如果我们把这个电流记为 i_{10} ，变压器次级线圈电流为 i_2 ，那么就是： $i_{10} = n i_2$ ，其中 n 为变压器次级电压与初级电压比。

另外，流过正激式开关电源变压器的电流 i_1 除了 i_{10} 之外还有一个励磁电流，我们把励磁电流记为 Δi_1 。从图 1-18-c)中可以看出， Δi_1 就是 i_1 中随着时间线性增长的部份，励磁电流 Δi_1 由下式给出：

$$\Delta i_1 = U_i * t / L_1 \text{ —— K 接通期间 (1-80)}$$

当控制开关 K 由接通突然转为关断瞬间，流过变压器初级线圈的电流 i_1 突然为 0，由于变压器铁心中的磁通量 ϕ 不能突变，必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变，以抵消变压器初级线圈电流突变的影响，要么，在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压，把控制开关或变压器击穿。

如果变压器铁心中的磁通 产生突变，变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势，反电动势又会产生无限大的电流，而电流又会抵制磁通的变化，因此，变压器铁心中的磁通变化，最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。

因此，控制开关 K 由接通状态突然转为关断，变压器初级线圈回路中的电流突然为 0 时，变压器次级线圈回路中的电流 i_2 一定正好等于控制开关 K 接通期间的电流 $i_2(T_{on+})$ ，与变压器初级线圈励磁电流 Δi_1 被折算到变压器次级线圈的电流之和。但由于变压器初级线圈中励磁电流 Δi_1 被折算到变压器次级线圈的电流 $\Delta i_1/n$ 的方向与原来变压器次级线圈的电流 $i_2(T_{on+})$ 的方向是相反的，整流二极管 D1 对电流 $\Delta i_1/n$ 并不导通，因此，电流 $\Delta i_1/n$ 只能通过变压器次级线圈 N3 绕组产生的反电动势，经整流二极管 D3 向输入电压 U_i 进行反充电。

在 T_{on} 期间，由于开关电源变压器的电流的 i_{10} 等于 0，变压器次级线圈 N2 绕组回路中的电流 i_2 自然也等于 0，所以，流过变压器次级线圈 N3 绕组中的电流，只有变压器初级线圈中励磁电流 Δi_1 被折算到变压器次级线圈 N3 绕组回路中的电流 i_3 (等于 $\Delta i_1/n$)，这个电流的大小是随着时间下降的。

一般正激式开关电源变压器的初级线圈匝数与次级反电动势能量吸收反馈线圈 N3 绕组的匝数是相等的，即：初、次级线圈匝数比为：1 : 1，因此， $\Delta i_1 = i_3$ 。图 1-18-c)中， i_3 用虚线表示。

图 1-18-b)正激式开关电源变压器次级反电动势能量吸收反馈线圈 N3 绕组的电压波形。这里取变压器初、次级线圈匝数比为：1 : 1，因此，当次级线圈 N3 绕组产生的反电动势电压超过输入电压 U_i 时，整流二极管 D3 就导通，反电动势电压就被输入电压 U_i 和整流二极管 D3 进行限幅，并把限幅时流过整流二极管的电流送回供电回路对电源或储能滤波电容进行充电。

精确计算电流 i_3 的大小，可以根据(1-80)式以及下面方程式求得，当控制开关 K 关闭时：

$$e_3 = -L_3 \cdot di/dt = -U_i \text{ —— K 接通期间 (1-81)}$$

$$i_3 = -(U_i \cdot T_{on} / nL_1) - U_i \cdot t / L_3 \text{ —— K 关断期间 (1-82)}$$

上式中右边的第一项就是流过变压器初级线圈 N1 绕组中的最大励磁电流被折算到次级线圈 N3 绕组中的电流，第二项是 i_3 中随着时间变化的分量。其中 n 为变压器次级线圈与初级线圈的变压比。值得注意的是，变压器初、次级线圈的电感量不是与线圈匝数 N 成正比，而是与线圈匝数 N^2 成正比。由(1-82)式可以看出，变压器次级线圈 N3 绕组的匝数增多，即： L_3 电感量增大，变压器次级线圈 N3 绕组的电流 i_3 就变小，并且容易出现断流，说明反电动势的能量容易释放完。因此，变压器次级线圈 N3 绕组匝数与变压器初级线圈 N1 绕组匝数之比 n 最好大于一或等于一。

当 N_1 等于 N_3 时，即： L_1 等于 L_3 时，上式可以变为：

$$i_3 = U_i(T_{on} - t) / L_3 \text{ —— K 接通期间 (1-83)}$$

(1-83)式表明，当变压器初级线圈 N1 绕组的匝数与次级线圈 N3 绕组的匝数相等时，如果控制开关的占空比 D 小于 0.5，电流 i_3 是不连续的;如果占空比 D 等于 0.5，电流 i_3 为临界连续;如果占空比 D 大于 0.5，电流 i_3 为连续电流。

这里顺便说明，在图 1-17 中，最好在整流二极管 D1 的两端并联一个高频电容(图中未画出)。其好处一方面可以吸收当控制开关 K 关断瞬间变压器次级线圈产生的高压反电动势能量，防止整流二极管 D1 击穿;另一方面，电容吸收的能量在下半周整流二极管 D1 还没导通前，它会通过放电(与输出电压串联)的形式向负载提供能量。这个并联电容不但可以提高电源的输出电压(相当于倍压整流的作用)，还可以大大地减小整流二极管 D1 的损耗，提高工作效率。同时，它还会降低反电动势的电压上升率，对降低电磁辐射有好处。

